

1,5 volt elektromotoros erejű, 2 ohm belső ellenállású elemekből hányat és hogyan kell összekapcsolnunk, hogy a legkisebb számú elem alkalmazásával a 16 ohmos fogyasztóra 9 watt jusson?