

Határozzuk meg az áramforrás belső ellenállását, ha van egy ismeretlen belső ellenállású voltmérőnk, és rendelkezésünkre áll egy ismert ellenállás. Mekkora az áramforrás elektromotoros ereje?