

A megadott kapcsolásban  $R_1 = 18 \Omega$ ,  $R_2 = 7 \Omega$ ,  $R_3 = 72 \Omega$ ,  $R_4 = 17 \Omega$  és az eredő ellenállás értéke  $20 \Omega$ . Mekkora az ötödik ellenállás értéke?

