

Adott két különböző, ismeretlen belső ellenállású ampermérő és az *ábrán* vázolt áramkör. Hogyan lehetne — a lehető legpontosabban — megmérni az áramkörben folyó áramot?

