

Az ábrán látható ideális elemekből felépített áramkör ellenállása mely frekvencián zérus?

