

Igazoljuk, hogy két párhuzamosan kötött ellenállás esetén az áramerősség, sorosan kötött két ellenállás esetén a feszültség úgy oszlik meg az ellenállásokon, hogy az egész rendszerben keletkezett hő minimális. Mi a helyzet kondenzátorok esetében?