

Az AB pontokra 225 V -os váltakozó feszültséget kapcsolunk. Az $a)$ ábrán látható esetben a teljesítmény 810 W , a $b)$ esetben $506,25\text{ W}$. Mekkora az R ellenállások? Melyik esetben nagyobb az ST pontok közötti feszültség?

