

Az *ábra* szerinti kapcsolás A pontjára a $t = 0$ időpontban $U = -100$ V feszültséget kapcsolunk a földhöz képest. Rajzoljuk fel a B ponton mérhető feszültséget mint az idő függvényét a $0 < t < 0,6$ s intervallumban!

