

Hogyan kell kapcsolni az öt darab, egyenként  $1 \mu\text{F}$  kapacitású kondenzátort, hogy az eredő kapacitás  $\frac{3}{7} \mu\text{F}$  legyen?