

Mennyi töltés megy át az *ábra* szerinti elrendezésben *Y*-nál, ha a vezetékét *X*-nél megszakítjuk?

