

Sorba kapcsolt ellenállást és önindukciós tekercset váltóáramú hálózatra kapcsolunk. A fázisszög 60° . Hányszorosára változik a teljesítmény, ha azonos feszültségű, de kétszeres frekvenciájú hálózatra kapcsoljuk az áramkört?