

Milyen frekvenciánál viselkedik az *ábra* szerinti kapcsolat R ohmos ellenállásként?

