

Az *ábrán* vázolt kondenzátorrendszerben mindegyik kondenzátor kapacitása $1 \mu\text{F}$. Az *A* pontra 10^{-6} C töltést viszünk és a *B* pontot földeljük. Mennyi lesz a kondenzátorrendszer energiája?

