

Mit mutat az *ábra* szerinti kapcsolásban az ampermérő, és mekkora a kondenzátor töltése a kapcsoló két állásában, jóval a bekapcsolás után? (A telep, az önindukciós tekercs és a kondenzátor ideális.)

