

Egy telepből, ellenállásokból és egy változtatható ellenállásból álló kapcsolás kimenetén mérhető feszültséget a változtatható ellenállás csúszóérintkezője helyzeténél függvényében az *ábra* mutatja. Tervezzük meg a kapcsolást!

