

Egy U_1 feszültségre töltött C_1 kapacitású és egy U_2 feszültségre töltött C_2 kapacitású kondenzátort szorosan összekapcsolunk. A szabad végekre egy izzólámpát kötünk. Mennyi töltés halad át az izzón?