

Mekkora legyen L és R értéke az *ábra* szerinti kapcsolásban, hogy az A és B pontok közé kapcsolt műszer nullát jelezzon? *Adatok:* $R_1 = 300 \Omega$, $R_2 = 60 \Omega$, $L_3 = 0,2 \text{ H}$, a generátor frekvenciája $f = 500 \text{ Hz}$.

