

Két egyforma C kapacitású kondenzátorból, egy U feszültségű telepből és egy kapcsolóból álló kapcsolásban kezdetben a kondenzátorok töltése nulla (lásd az *ábrát*). A kapcsolót elkezdjük kapcsolgatni. Hogyan függ a kapcsolások számától a kondenzátorok feszültsége?

