

Számítsuk ki az *ábra* szerinti kapcsolásban az emitter és a kollektor feszültségét a földhöz képest! *Adatok:* $U_T = 6\text{ V}$, $R_1 = R_2 = R_3 = 1\text{ k}\Omega$, $U_{be} = 3\text{ V}$, a tranzisztor áramerősítési tényezője $\beta = 200$.

