

A  $C_1$  és  $C_2$  kapcsolású kondenzátorokat  $U$  feszültségre töltjük fel, majd az *ábra* szerint összekapcsoljuk őket. Mennyi hő fejlődik az összekötő vezetéseken? Mennyiben befolyásolja a jelenséget a vezetékek ellenállása?

