

Mekkora A erősítés mellett alakul ki az *ábrán* látható kapcsolás kimenetén állandósult rezgés? Mekkora az oszcillátor frekvenciája?

