

Az ábrán látható hálózatra az  $A$  és  $B$  pontok közé  $127\text{ V}$  egyenfeszültséget kapcsolunk. Mekkora feszültséget mérhetünk az  $E$  és  $F$  pontok között?

