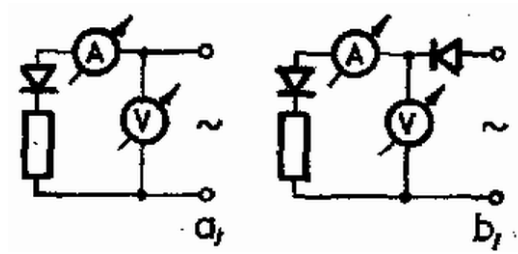


Mekkora a teljesítmény az *ábrán* látható *a)* és *b)* kapcsolásban, ha az ampermérő 1 A-t, a feszültségmérő pedig 220 V-ot mutat mindkét esetben?



1811. feladat