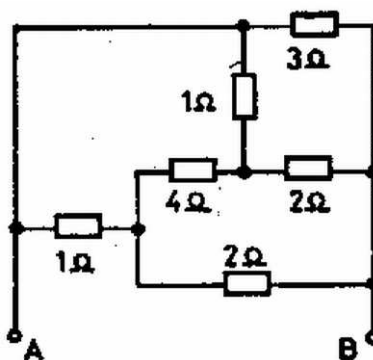


Mekkora a fogyasztók eredő ellenállása az A és B pontok között az *ábra* szerinti kapcsolásban?



1833. feladat