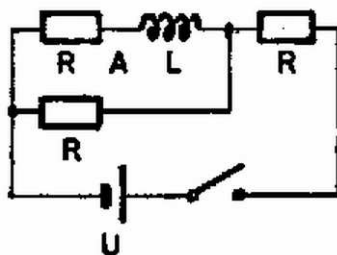


Mekkora a feszültség az A jelű ellenálláson és a tekercsen az *ábra* szerinti kapcsolásban

- a) közvetlenül a kapcsoló zárása után,
- b) a kapcsoló zárása után hosszú idővel,
- c) közvetlenül a kapcsoló nyitása után?

Válaszoljunk a kérdésekre olyan kapcsolás esetében is, amelyben a tekercs helyére C kapacitású kondenzátort kötünk!



1848. feladat