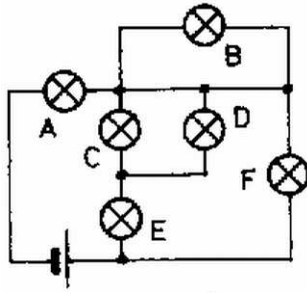


Állapítsd meg az adott *kapcsolásban* az izzólámpák fényerősségének sorrendjét!



1889. feladat