

Tekintsük az *ábra* szerinti kapcsolást!

a) Mi a feltétele annak, hogy az R ellenállás elé kapcsolt árammérő műszer mindkét kapcsolóállásban ugyanakkora áramot mutasson?

b) Mi a feltétele annak, hogy az R ellenállásra és a párhuzamos LC ágra kapcsolt két feszültségmérő műszer mindkét kapcsolóállásban ugyanakkora feszültséget jelezzon?

