

Határozzuk meg, hogy az *ábra* szerinti kapcsolásban az U_1 feszültség kis ΔU_1 változtatásakor közelítőleg mekkora lesz az U_2 feszültség ΔU_2 változása!

