

Öt egyforma ellenállást az *ábrán* látható módon kapcsolunk össze. Mekkora az eredő ellenállás az *A* és *B* pontok között?

