

Egy transzformátorra vonatkozó $U_1/U_2 = N_1/N_2$ és $I_1U_1 = I_2U_2$ törvények csak közelítőleg érvényesek. Milyen irányú az egyenlőségtől való eltérés a valóságban, és ez milyen okokra vezethető vissza?