

Egy transzformátor szekunder tekercsén egyenáramot mérünk. Hogyan lehetséges ez?