

Mekkora annak a telepnek a belső ellenállása, amely az  $R_1$ , illetve  $R_2$  ellenállásokon ugyanakkora teljesítményt ad le?