

Két C kapacitású kondenzátort és egy L_0 önindukciójú tekercset sorba kötünk. Kezdetben az egyik kondenzátoron a töltés q , a másikon nulla volt. Hogyan változik időben a kondenzátorok töltése és a körben folyó áram?