

Az ábrán látható AB , BC és CA pontok között az eredő ellenállás rendre $1\ \Omega$, $2\ \Omega$ és $3\ \Omega$. Mekkora az R_1 , R_2 és R_3 ellenállás?

