

Mekkora körfrekvencia esetén lesz az főáramkörben folyó áram fázisban a tápláló feszültséggel az *ábra* szerinti áramkörben? Mekkora az eredő impedancia ebben az esetben?

