

Összekapcsolható-e az $1\text{ k}\Omega$, $2\text{ k}\Omega$, $3\text{ k}\Omega$ és $4\text{ k}\Omega$ ellenállású négy fogyasztó úgy, hogy az eredő ellenállás $1\text{ k}\Omega$ legyen?