

Három ellenállás, két kapcsoló és egy telep felhasználásával állítsunk össze egy olyan áramkört, amelyben a három ellenállás a kapcsolók nyitott állása esetén sorba, a kapcsolók zárt állása esetén pedig párhuzamosan van kapcsolva a telepre.