

Hány százalékkal változik meg az 1-es fogyasztó teljesítménye, ha a 2-es fogyasztó áramkörébe még beiktatunk egy ideális egyenirányító diódát?

