

Az *ábrán* látható, mindkét irányban végtelen hosszú láncban minden kondenzátor kapacitása C . Mennyi az A és B pontok közötti eredő kapacitás?

