

Az *ábrán* látható módon összekapcsolunk két különböző telepet.
Mít mutat az *A* és *B* pontok közé kapcsolt műszer, ha az
a) ideális ampermérő,
b) ideális voltmérő?

