

Mekkora az *ábrán* látható kapcsolás ellenállásain a felvett teljesítmény, illetve a kondenzátorokban tárolt energia a kapcsoló

- a) nyitott,
- b) zárt állásánál.

