

Az *ábrán* látható kapcsolásban az *A* és *B* pontok közötti kapcsolófeszültség 300 V, az ellenállások egyenként 100  $\Omega$ -osak. Mit mutatnak az *M*-mel jelölt mérőműszerek, ha ezek *a*) ideális voltmérők; *b*) ideális ampermérők?

