

Számítsuk ki az *ábrán* látható vegyes *RLC* kör főágában folyó áramerősséget! Adatok: $X_L = X_C = R = 1 \text{ k}\Omega$, $U_k = 100 \text{ V}$, $\omega = 100 \text{ Hz}$.

