

Mekkora ellenállások mérhetők az *ábrán* látható, csupa $11\text{ k}\Omega$ -os ellenállásból épített hálózat különböző pontjai között?

