

Q töltéssel feltöltött C kapacitású kondenzátorral párhuzamosan kapcsoltunk egy szintén C kapacitású, de töltetlen kondenzátort. Milyen mértékben csökkent az elektrosztatikus energia? Hová lett az energia hiányzó része?