

Az ábrán látható hálózat 100 W effektív teljesítményt vesz fel. Határozzuk meg a  $C$  kapacitás nagyságát! Hogyan változtassuk meg  $C$  értékét, hogy a hálózat teljesítménye a lehető legnagyobb legyen?

