

A mellékelt kapcsolású fénycső a 220 V-os, 50 Hz-es hálózatból 40 W teljesítményt vesz fel, miközben  $\frac{1}{3}$  A áram folyik át rajta. Mekkora feszültséget mérhetnénk a bekapcsolt fénycső  $GY$  gyújtójának kapsain? Mekkora a fojtótekercs induktivitása? Mekkora a teljesítménytényező?

