

10 Ω -os ellenállásokból 6 Ω eredő ellenállást kell előállítani. Legalább hány darab 10 Ω -os ellenállásra van szükség?