

Állandó keresztmetszetű vezető huzalból az ábrának megfelelően szabályos ötágú csillagot hajtogatunk össze. Kezdetben az egymást keresztező vezetékek nem érnek össze. Hány százalékkal változik meg az A és B pontok között mérhető ellenállás, ha a C pontnál összeér a két vezeték?

