

Egy eredetileg 2 ohm belső ellenállású áramforrás belső ellenállása megváltozott, így a leadható maximális teljesítmény 20 %-kal csökkent. Hány százalékkal csökkent a ténylegesen leadott teljesítmény azon az ellenálláson, amely eredetileg a maximális teljesítményt vette fel?